

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**  
**ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**  
**Εργαστήριο Ηλεκτρονικών & Λογικού Σχεδιασμού**

**ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ**  
**ΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

**Γ.Φ. ΑΛΕΞΙΟΥ - Ε.Ζ. ΨΑΡΑΚΗΣ**

**Πάτρα 2018**

**Ακαδ. Έτος : 2020-21**

**Εαρινό Εξάμηνο : 2020-21**

**Ονοματεπώνυμο:Κατσαρός Ανδρέας**

**A.M. : 1084522**

**Τμήμα :**

**Άσκηση: \_\_ ΑΣΚΗΣΗ 1 \_\_**

***Αναλυτική Βαθμολογία Πρακτικού Μέρους:***

	<b>Βαθμός Αριθ.</b>	<b>Αξιολογητή Ολογραφ.</b>	<b>Υπογραφή Αξιολογητή</b>
<i>Άσκηση 1</i>			
<i>Άσκηση 3</i>			
<i>Άσκηση 5</i>			
<i>Άσκηση 6</i>			
<i>Άσκηση 7</i>			
<b><i>M.O.</i></b>			


## ΑΣΚΗΣΗ 1

### ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ BOOLE

(Morris Mano, Κεφ. 1- 4).

### ΘΕΩΡΙΑ:

Γενικά χαρακτηριστικά ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (**Integrated Circuits –ICs**).

 

Σχήμα 1

1. Όταν η εγκοπή (\*) στο σχήμα 1) είναι αριστερά, η αρίθμηση για τους ακροδέκτες του chip γίνεται κατά τη φορά του βέλους (αντίθετα από τη φορά του ρολογιού).
2. Στα περισσότερα chips ο πάνω αριστερός ακροδέκτης είναι η τροφοδοσία ( $V_{CC}$ ) και ο κάτω δεξιός είναι η γείωση ( $GND$ ).
3. Οι είσοδοι - έξοδοι των πυλών έχουν την τοπολογία του σχήματος 1, εκτός από τη NOR (LS7402) που είναι ανάποδα (δείτε το ΠΑΡΑΤΗΜΑ).

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


1. Γράψτε παρακάτω και επαληθεύστε στον simulator, τους πίνακες αλήθειας των πυλών: NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR τοποθετώντας και ενδεικτικές φωτογραφίες (screenshots) από τα αντίστοιχα κυκλώματα.

### ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ:

A	B	NOT (A)	NOT(B)	AND	OR	NAND	NOR	XOR
0	0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	0	0	0

### ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (screenshots):

Κύκλωμα με είσοδο b1= 0 και b2= 1 :

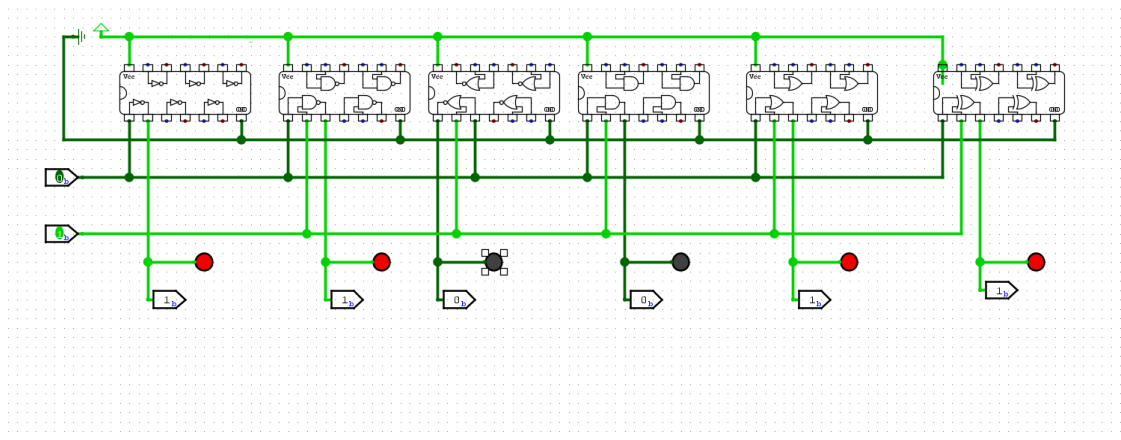

2. Απλοποιείτε και υλοποιείτε στον simulator, τοποθετώντας και ενδεικτικές φωτογραφίες (screenshot), κάθε μία από τις παρακάτω συναρτήσεις :

### 1<sup>η</sup> Συνάρτηση

**F** (A, B, C, D) =  $\Sigma$  (1, 4, 5, 9, 10), που έχει τους ελαχιστόρους αδιάφορου τιμής:  
**d** (A, B, C, D) =  $\Sigma$  (0,2, 6, 8)

με τον ελάχιστο αριθμό πύλες NOR. Χρησιμοποιείτε **ΜΟΝΟ** τα ICs **74LS02, 74LS27**

### ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ BOOLE:

Φτιάχνουμε τον παρακάτω Χάρτη Karnaugh και έχουμε:

<u>AB</u>	<u>CD</u>	--	--	--
--	<u>00</u>	<u>01</u>	<u>11</u>	<u>10</u>
<u>00</u>	X	1		X
<u>01</u>	1	1		X
<u>11</u>				
<u>10</u>	X	1		1

Προκύπτει η παρακάτω απλοποιημένη μορφή:

$$F(A,B,C,D)=A'C'+B'C'+B'D'=(A+C)'+(B+C)'+(B+D)'$$

Μπορούμε να γράψουμε την παραπάνω συνάρτηση με τον εξής τρόπο:

$$F(A,B,C,D)=((A+C)'+(B+C)'+(B+D)')'$$

Μετά την έξοδο του **74LS27** έχουμε:

$$((A+C)'+(B+C)'+(B+D)')$$


Η πύλη NOR λειτουργεί και ως αντιστροφέας , αλλά και σαν οποιαδήποτε πύλη.

Επομένως περνάμε ξανά στο **74LS02** τη παραπάνω συνάρτηση. Έτσι έχουμε:

(Επόμενη σελίδα)

**KYKΛΩΜΑ (screenshot):**

**ΓΙΑ A=0 B=0 C=0 D=0:**

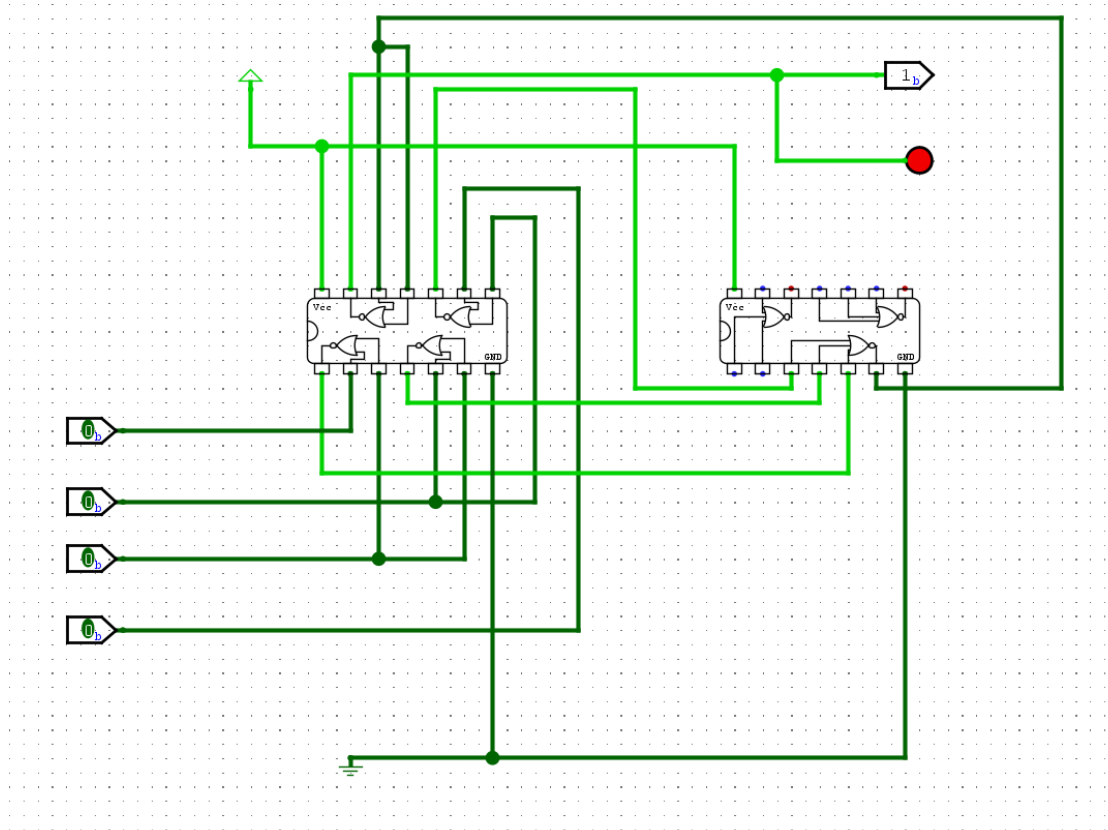

## 2<sup>η</sup> Συνάρτηση

$$F(A, B, C, D) = (A + B)(A' + D')(A' + B')$$

με όχι παραπάνω από τρεις πύλες NAND. Χρησιμοποιείτε **ΜΟΝΟ** τα ICs **74LS00, 74LS10** και **74LS04**

### **ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ BOOLE:**

**Μπορούμε να γράψουμε την παραπάνω συνάρτηση με τον εξής τρόπο:**

$$F(A,B,C,D)=((A'B')'(AD)'(AB)')=((A'B')'(AB)'(AD)')'$$

**Μετά την έξοδο του 74LS10 έχουμε:**

$$F(A,B,C,D)=((AB)'(AD)'(A'B')')'$$

**Η πύλη NAND λειτουργεί και ως αντιστροφέας , αλλά και σαν οποιαδήποτε πύλη.**


**Μετά την έξοδο του 74LS04 έχουμε:**

$$F(A,B,C,D)=((A'B')'(AB)'(AD)')'=(A'B')'(AD)'(AB)'$$

**(Επόμενη σελίδα)**

**KYKΛΩΜΑ (screenshot):**

**ΓΙΑ A=0 B=0 D=0 C=X ΕΧΟΥΜΕ:**

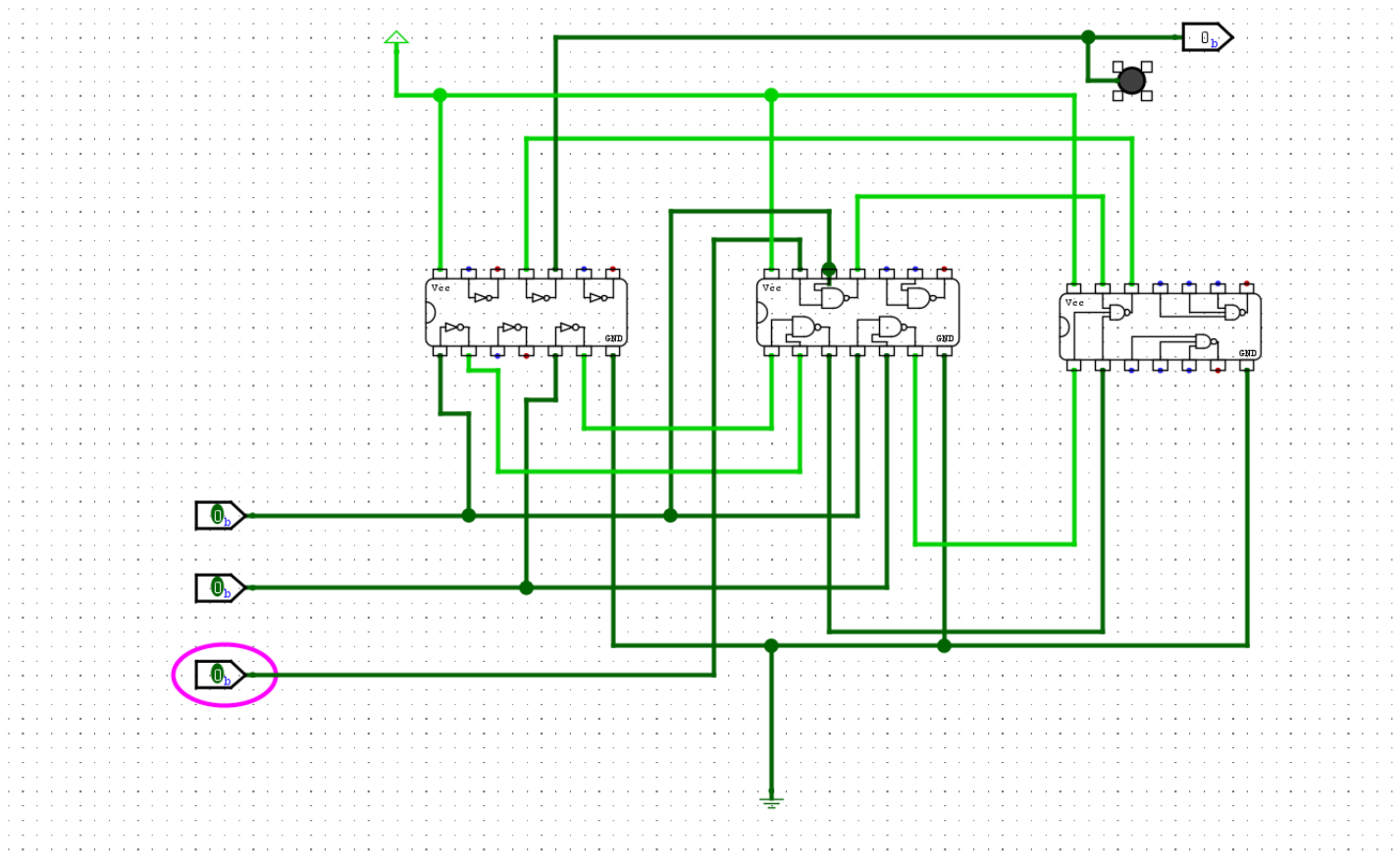




3. Γιατί στις υλοποιήσεις συνδυαστικών κυκλωμάτων υπάρχει η συνήθεια να γίνεται η υλοποίηση με ένα μόνο είδος πύλης;

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:**

Στις υλοποιήσεις συνδυαστικών κυκλωμάτων, υπάρχει η συνήθεια να γίνεται η υλοποίηση με ένα μόνο είδος πύλης διότι με αυτό τον τρόπο , μειώνεται το κόστος. Φτιάχνοντας το κύκλωμά μας με ένα μόνο είδος πύλης ,εάν το παραγγείλουμε σε πολύ μεγάλες ποσότητες θα μειώσουμε την τιμή και ενδεχομένως και τον αριθμό των chips.

Ιδιαίτερα, επιλέγω για την υλοποίηση μου πύλες NAND ή NOR με τις οποίες μπορώ να φτιάξω οποιαδήποτε πύλη διότι έχουν την ιδιότητα της καθολικότητας. Τα πλεονεκτήματα αυτών των πυλών είναι ότι είναι οι πιο απλές στην αγορά (απαιτούν λιγότερα transistor),άρα είναι και πιο φθηνές.

4. Αναλύστε και υλοποιήστε το κύκλωμα του σχήματος 2. Τι κάνει το κύκλωμα αυτό ;

 


Σχήμα 2

#### ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η δουλειά του παραπάνω κυκλώματος είναι να υπολογίζει το PARITY BIT.

Αυτό το καταλαβαίνουμε, υλοποιώντας το παραπάνω κύκλωμα με τον παρακάτω τρόπο:


Όλες οι εισοδοι έχουν την τιμή 0:

 


**ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


### Διαγράμματα Ολοκληρωμένων

 


7400 Quad 2-Input NAND Gate

 


7402 Quad 2-Input NOR Gate

 


7404 Hex Inverter

 


7408 Quad 2-Input AND Gate

 


7410 Triple 3-Input NAND Gate

 


7411 Triple 3-Input AND Gate

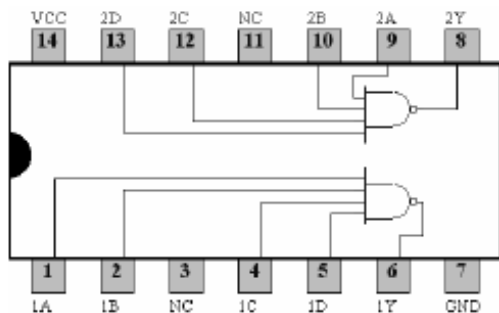


7420 Dual 4-Input NAND Gate

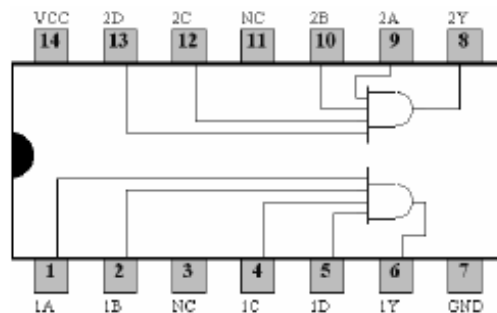


7421 Dual 4-Input AND Gate

 

7432 Quad 2-Input OR Gate

 

7486 Quad 2-Input XOR Gate

 



7427 Triple 3-Input NOR Gate

## DUAL D-TYPE POSITIVE EDGE TRIGGERED FLIP-FLOPS WITH PRESET AND CLEAR

FUNCTION TABLE

INPUTS				OUTPUTS	
PRESET	CLEAR	CLOCK	D	Q	Q'
L	H	X	X	H	L
H	L	X	X	L	H
L	L	X	X	H	H
H	H	↑	H	H	L
H	H	↑	L	L	H
H	H	L	X	Q <sub>0</sub>	Q' <sub>0</sub>

 

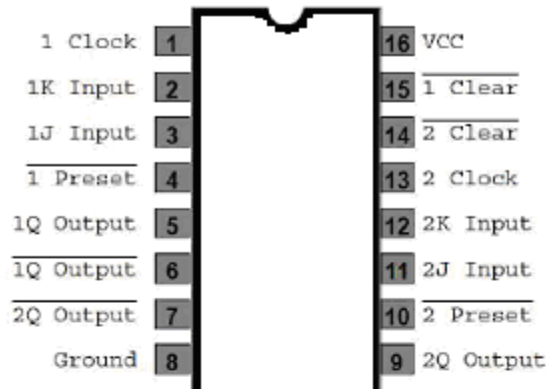**DUAL JK FLIP\_FLOP with CLEAR/PRESET****74112****Function Table**

Inputs					Outputs	
PR	CLR	CLK	J	K	Q	$\overline{Q}$
L	H	X	X	X	H	L
H	L	X	X	X	L	H
L	L	X	X	X	H (Note 1)	H (Note 1)
H	H	↓	L	L	$Q_0$	$\overline{Q}_0$
H	H	↓	H	L	H	L
H	H	↓	L	H	L	H
H	H	↓	H	H	Toggle	
H	H	H	X	X	$Q_0$	$\overline{Q}_0$

H = HIGH Logic Level

L = LOW Logic Level

X = Either LOW or HIGH Logic Level

↓ = Negative Going Edge of Pulse



 $Q_0$  = The output logic level before the indicated input conditions were established.

Toggle = Each output changes to the complement of its previous level on each falling edge of the clock pulse.

**Note 1:** This configuration is nonstable; that is, it will not persist when preset and/or clear inputs return to their inactive (HIGH) level.

74153

## DUAL 4-INPUT MULTIPLEXER

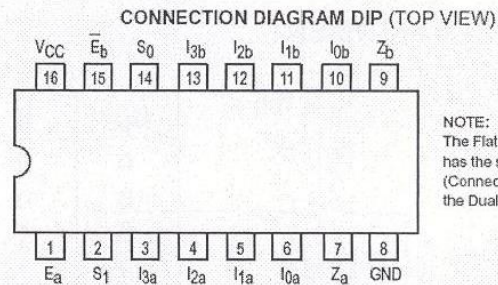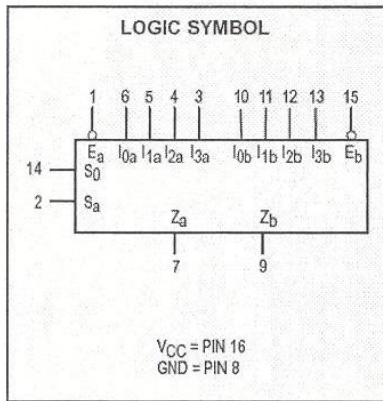

NOTE:  
The Flatpak version  
has the same pinouts  
(Connection Diagram) as  
the Dual In-Line Package.


**PIN NAMES**

S<sub>0</sub> Common Select Input  
E Enable (Active LOW) Input  
I<sub>0</sub>, I<sub>1</sub> Multiplexer Inputs  
Z Multiplexer Output (Note b)

**LOADING (Note a)**

HIGH	LOW
0.5 U.L.	0.25 U.L.
0.5 U.L.	0.25 U.L.
0.5 U.L.	0.25 U.L.
10 U.L.	5 (2.5) U.L.

**LOGIC DIAGRAM**

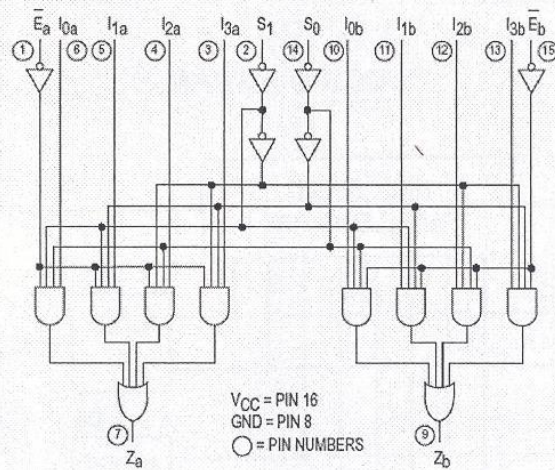

**TRUTH TABLE**

SELECT INPUTS		INPUTS (a or b)					OUTPUT
S <sub>0</sub>	S <sub>1</sub>	E	I <sub>0</sub>	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	I <sub>3</sub>	Z
X	X	H	X	X	X	X	L
L	L	L	L	X	X	X	L
L	L	L	H	X	X	X	H
H	L	L	X	L	X	X	L
H	L	L	X	H	X	X	H
L	H	L	X	X	L	X	L
L	H	L	X	X	H	X	H
H	H	L	X	X	X	L	L
H	H	L	X	X	X	H	H

H = HIGH Voltage Level  
L = LOW Voltage Level  
X = Don't Care




74194

## 4 - BIT BIDIRECTIONAL UNIVERSAL SHIFT REGISTER

FUNCTION TABLE

INPUTS						OUTPUTS							
CLEAR	MODE		CLOCK	SERIAL		PARALLEL				Q <sub>A</sub>	Q <sub>B</sub>	Q <sub>C</sub>	Q <sub>D</sub>
	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>		LEFT	RIGHT	A	B	C	D				
L	X	X	X	X	X	$\bar{E}_a$	X	X	L	L	L	L	
H	X	X	L	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
H	H	H	↑	X	X	a	b	c	d	a	b	c	d
H	L	H	↑	X	<del>H</del>	X	X	X	X	H	Q <sub>An</sub>	Q <sub>Bn</sub>	Q <sub>Cn</sub>
H	L	H	↑	X	L	X	X	X	X	L	Q <sub>An</sub>	Q <sub>Bn</sub>	Q <sub>Cn</sub>
H	H	L	↑	H	X	X	X	X	X	Q <sub>Bn</sub>	Q <sub>Cn</sub>	Q <sub>Dn</sub>	H
H	H	L	↑	L	X	X	X	X	X	Q <sub>Bn</sub>	Q <sub>Cn</sub>	Q <sub>Dn</sub>	L
H	L	L	X	X	X	X	X	X	X	Q <sub>A0</sub>	Q <sub>B0</sub>	Q <sub>C0</sub>	Q <sub>D0</sub>

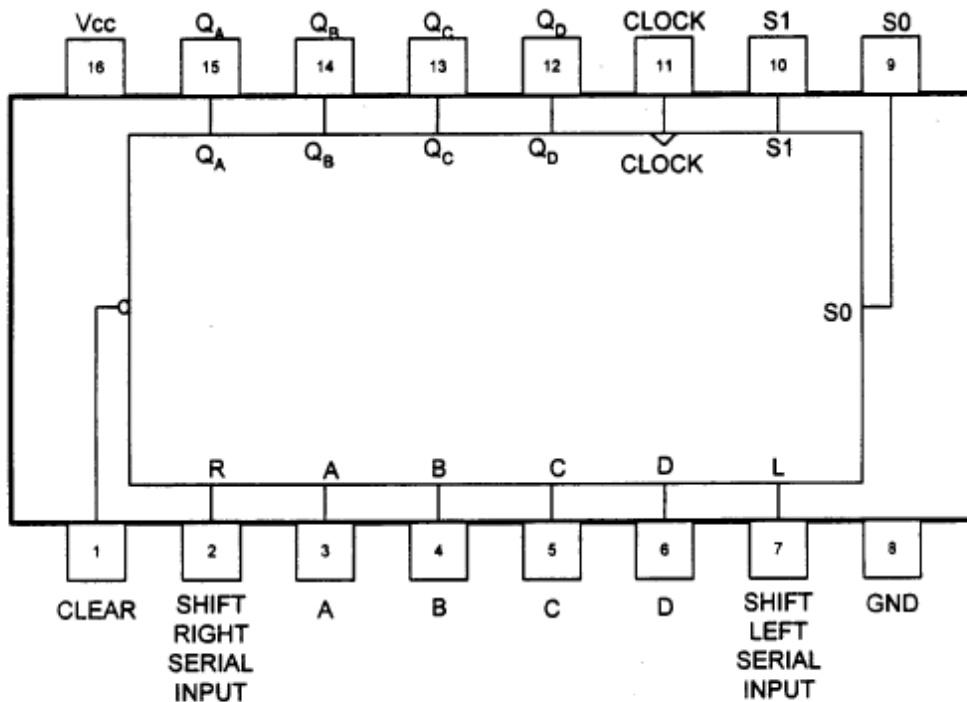

### 4008 4-BIT FULL ADDER


#### PIN ASSIGNMENT

A3	1	16	V <sub>DD</sub>
B2	2	15	B3
A2	3	14	C <sub>out</sub>
B1	4	13	S3
A1	5	12	S2
B0	6	11	S1
A0	7	10	S0
V <sub>SS</sub>	8	9	C <sub>in</sub>

#### TRUTH TABLE (One Stage)

C <sub>in</sub>	B	A	C <sub>out</sub>	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

#### BLOCK DIAGRAM

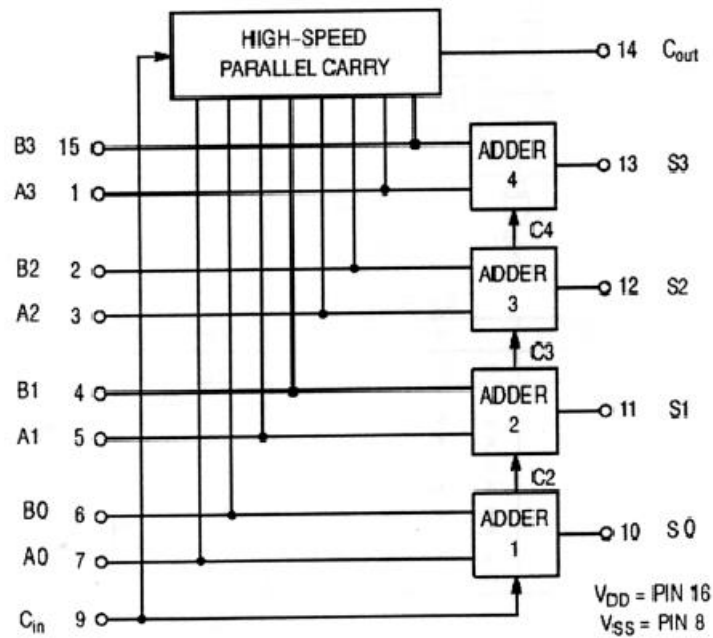

## 74LS181 – 4-bit ARITHMETIC LOGIC UNIT

TABLE 2

SELECTION				ACTIVE-HIGH DATA		
				M = H LOGIC FUNCTIONS	M = L; ARITHMETIC OPERATIONS	
S3	S2	S1	S0		$\overline{C}_n = H$ (no carry)	$\overline{C}_n = L$ (with carry)
L	L	L	L	$F = \overline{A}$	$F = A$	$F = A \text{ PLUS } 1$
L	L	L	H	$F = \overline{A + B}$	$F = A + B$	$F = (A + B) \text{ PLUS } 1$
L	L	H	L	$F = \overline{AB}$	$F = A + \overline{B}$	$F = (A + \overline{B}) \text{ PLUS } 1$
L	L	H	H	$F = 0$	$F = \text{MINUS } 1 \text{ (2's COMPL)}$	$F = \text{ZERO}$
L	H	L	L	$F = \overline{AB}$	$F = A \text{ PLUS } \overline{AB}$	$F = A \text{ PLUS } \overline{AB} \text{ PLUS } 1$
L	H	L	H	$F = \overline{B}$	$F = (A + B) \text{ PLUS } \overline{AB}$	$F = (A + B) \text{ PLUS } \overline{AB} \text{ PLUS } 1$
L	H	H	L	$F = A \oplus B$	$F = A \text{ MINUS } B \text{ MINUS } 1$	$F = A \text{ MINUS } B$
L	H	H	H	$F = \overline{AB}$	$F = \overline{AB} \text{ MINUS } 1$	$F = \overline{AB}$
H	L	L	L	$F = \overline{A + B}$	$F = A \text{ PLUS } AB$	$F = A \text{ PLUS } AB \text{ PLUS } 1$
H	L	L	H	$F = \overline{A \oplus B}$	$F = A \text{ PLUS } B$	$F = A \text{ PLUS } B \text{ PLUS } 1$
H	L	H	L	$F = B$	$F = (A + \overline{B}) \text{ PLUS } AB$	$F = (A + \overline{B}) \text{ PLUS } AB \text{ PLUS } 1$
H	L	H	H	$F = AB$	$F = AB \text{ MINUS } 1$	$F = AB$
H	H	L	L	$F = 1$	$F = A \text{ PLUS } A^\dagger$	$F = A \text{ PLUS } A \text{ PLUS } 1$
H	H	L	H	$F = A + \overline{B}$	$F = (A + B) \text{ PLUS } A$	$F = (A + B) \text{ PLUS } A \text{ PLUS } 1$
H	H	H	L	$F = A + B$	$F = (A + \overline{B}) \text{ PLUS } A$	$F = (A + \overline{B}) \text{ PLUS } A \text{ PLUS } 1$
H	H	H	H	$F = A$	$F = A \text{ MINUS } 1$	$F = A$

† Each bit is shifted to the next more significant position.

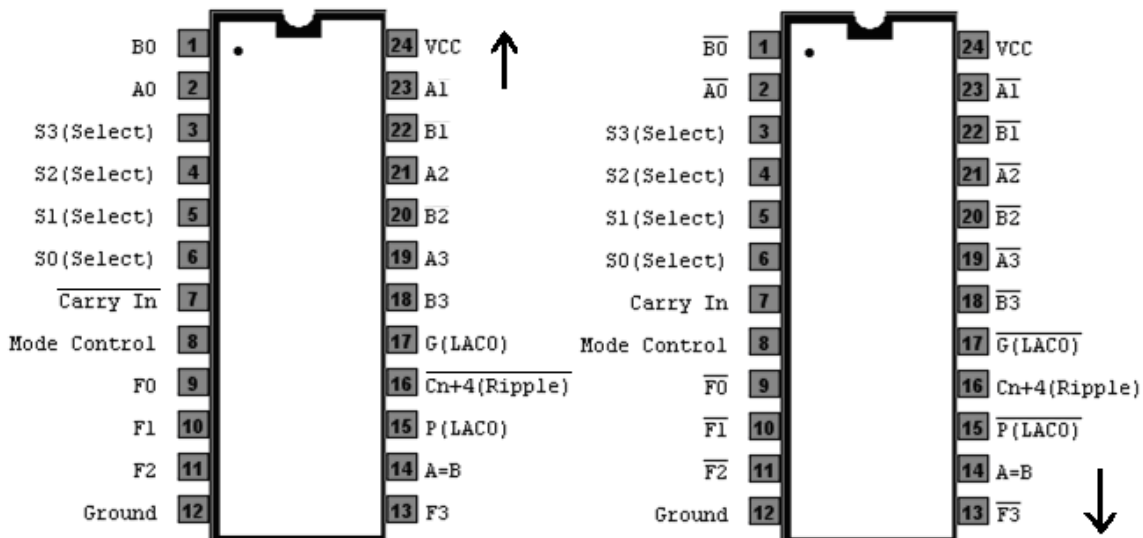


TABLE 1

SELECTION				ACTIVE-LOW DATA		
				M = H LOGIC FUNCTIONS	M = L; ARITHMETIC OPERATIONS	
S3	S2	S1	S0		Cn = L (no carry)	Cn = H (with carry)
L	L	L	L	$F = \overline{A}$	$F = A \text{ MINUS } 1$	$F = A$
L	L	L	H	$F = \overline{AB}$	$F = AB \text{ MINUS } 1$	$F = AB$
L	L	H	L	$F = \overline{A} + B$	$F = \overline{AB} \text{ MINUS } 1$	$F = \overline{AB}$
L	L	H	H	$F = 1$	$F = \text{MINUS } 1 \text{ (2's COMP)}$	$F = \text{ZERO}$
L	H	L	L	$F = \overline{A + B}$	$F = A \text{ PLUS } (A + \overline{B})$	$F = A \text{ PLUS } (A + \overline{B}) \text{ PLUS } 1$
L	H	L	H	$F = \overline{B}$	$F = AB \text{ PLUS } (A + \overline{B})$	$F = AB \text{ PLUS } (A + \overline{B}) \text{ PLUS } 1$
L	H	H	L	$F = A \oplus B$	$F = A \text{ MINUS } B \text{ MINUS } 1$	$F = A \text{ MINUS } B$
L	H	H	H	$F = A + \overline{B}$	$F = A + \overline{B}$	$F = (A + \overline{B}) \text{ PLUS } 1$
H	L	L	L	$F = \overline{AB}$	$F = A \text{ PLUS } (A + B)$	$F = A \text{ PLUS } (A + B) \text{ PLUS } 1$
H	L	L	H	$F = A \oplus B$	$F = A \text{ PLUS } B$	$F = A \text{ PLUS } B \text{ PLUS } 1$
H	L	H	L	$F = B$	$F = \overline{AB} \text{ PLUS } (A + B)$	$F = \overline{AB} \text{ PLUS } (A + B) \text{ PLUS } 1$
H	L	H	H	$F = A + B$	$F = (A + B)$	$F = (A + B) \text{ PLUS } 1$
H	H	L	L	$F = 0$	$F = A \text{ PLUS } A^\dagger$	$F = A \text{ PLUS } A \text{ PLUS } 1$
H	H	L	H	$F = \overline{AB}$	$F = AB \text{ PLUS } A$	$F = AB \text{ PLUS } A \text{ PLUS } 1$
H	H	H	L	$F = AB$	$F = \overline{AB} \text{ PLUS } A$	$F = \overline{AB} \text{ PLUS } A \text{ PLUS } 1$
H	H	H	H	$F = A$	$F = A$	$F = A \text{ PLUS } 1$

<sup>†</sup> Each bit is shifted to the next more significant position.